

#### Riassunto

IN QUESTA PRESENTAZIONE SPIEGHEREMO COME REALIZZARE UN DISTRIBUTORE DI PALLINE AUTOMATICO.





### Summary


IN THIS PRESENTATION WE ARE GOING TO EXPLAIN HOW TO REALIZE AN AUTOMATIC BALL DISPENSER.




- **01.** CIRCUITO / CIRCUIT
- •2. COMPONENTI/
  MATERIALS NEEDED
- •3 SCHEMA ELETTRICO / ELECTRIC SCHEME

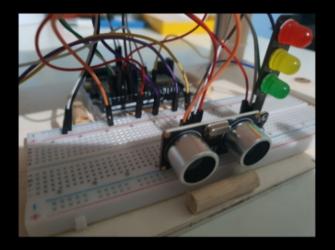
## CIRCUITO / CIRCUIT

In questo circuito vi spiegheremo come realizzare un distributore automatico di palline, azionato semplicemente avvicinando la mano al sensore ad ultrasuoni.



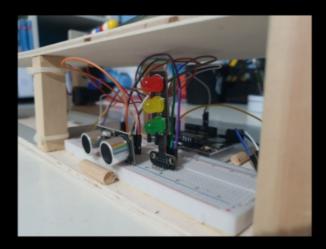

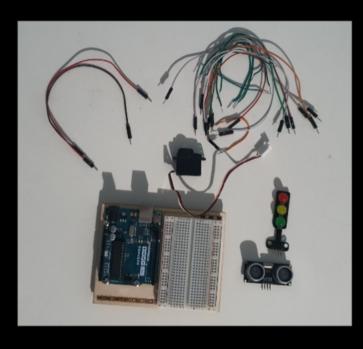In this circuit we are going to explain to you how to realize a ball dispenser that gives you a ball whenever you put your hand close enough to the ultrasonic sensor.



#### CIRCUITO / CIRCUIT COMPONENTI / MATERIALS NEEDED


Per realizzare questo circuito, serviranno:

- Scheda Arduino Uno R3 / R4:
- Breadboard:
- 2x Cavi Jumper;
- 15x Ponticelli
- 2x Servomotore:
- 3x Resistenza da 2200;
- 3x LED (possibilmente di colori differenti);
- Sensore ad Ultrasuoni:

In order to realize this circuit, you will need:

- Arduino Uno Board R3 / R4;
- Breadboard:
- 2x Jumper Cables;
- 15x Cables;
- 2x Servomotor;
- 3x 2200 Resistor:
- 3x LEDs (possibly of different colours);
- Ultrasonic Sensor;
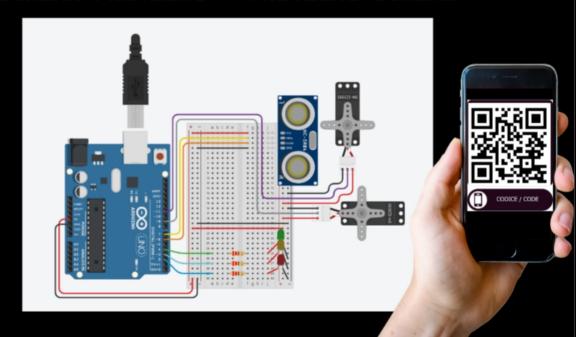
# CIRCUITO / CIRCUIT SCHEMA FRITZING / FRITZING SCHEME



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

